

Схема 1

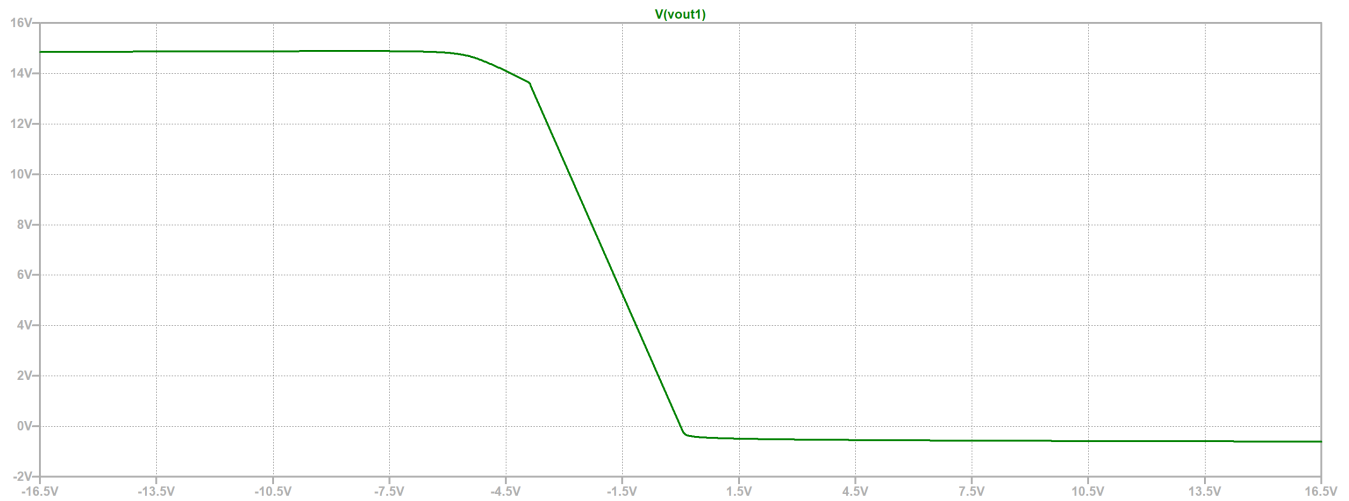


Рис. 1: from $-1.1U_{pit}$ to $1.1U_{pit}$

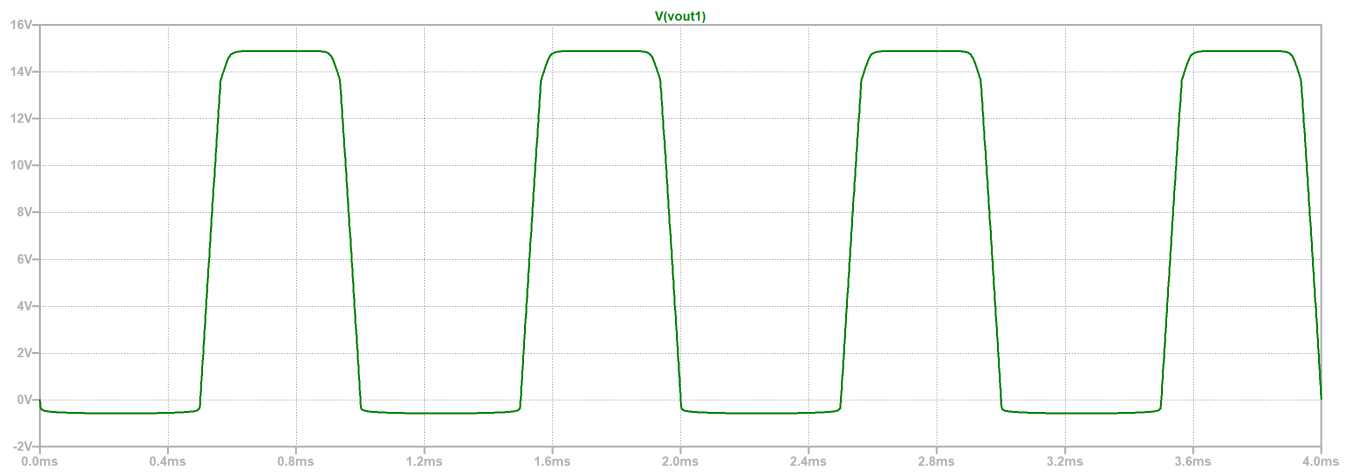


Рис. 2: SINE(0 10 1k)

Если подать постоянный ток, в обратном направлении - будет усиливать (если не больше напр. питания выходное), в прямом - не пойдет (ограничение диода).

Схема 2

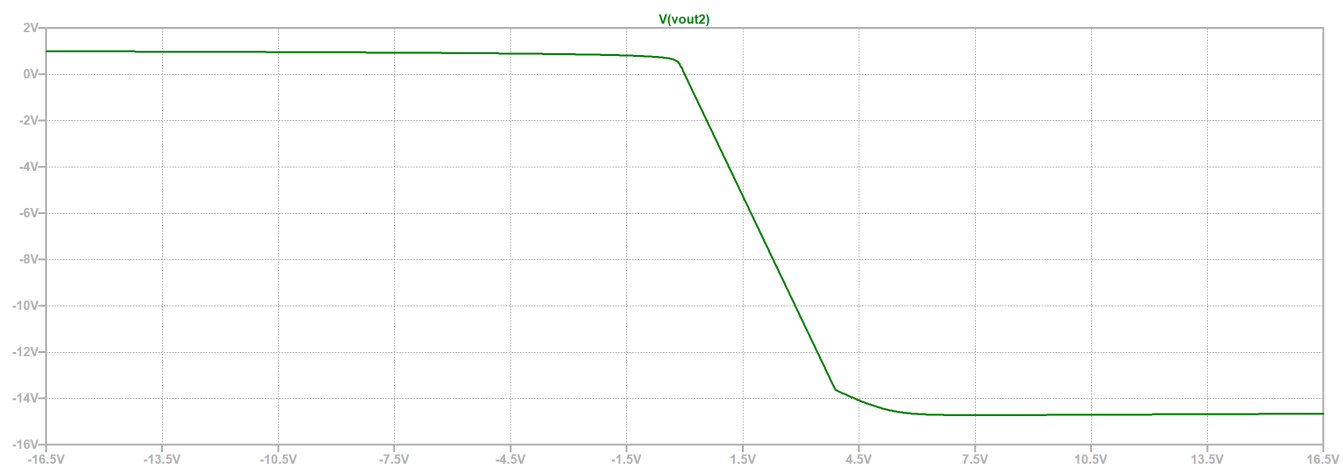


Рис. 3: from $-1.1U_{pit}$ to $1.1U_{pit}$

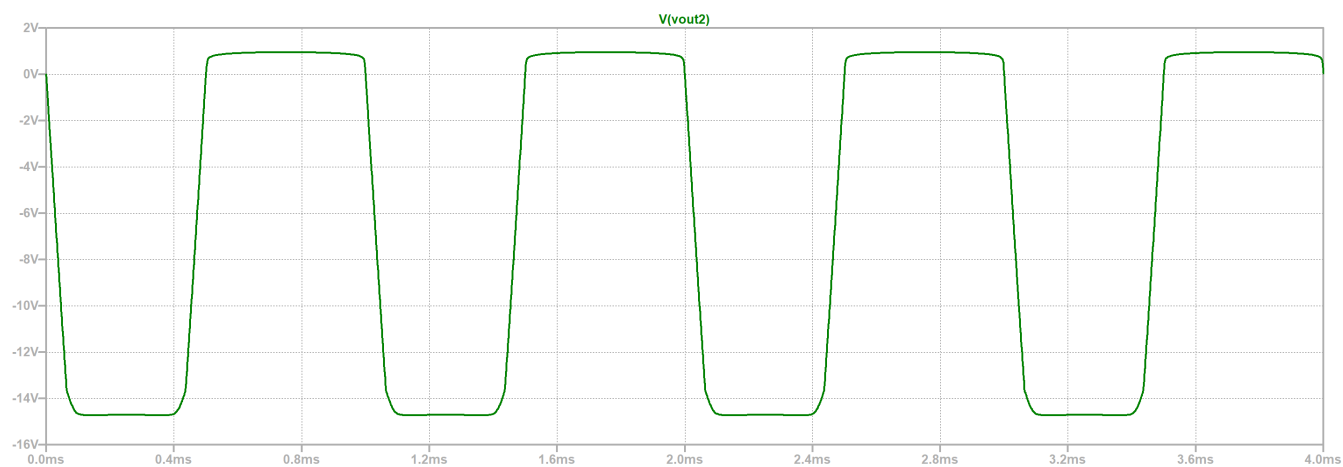


Рис. 4: SINE(0 10 1k)

Схема 3

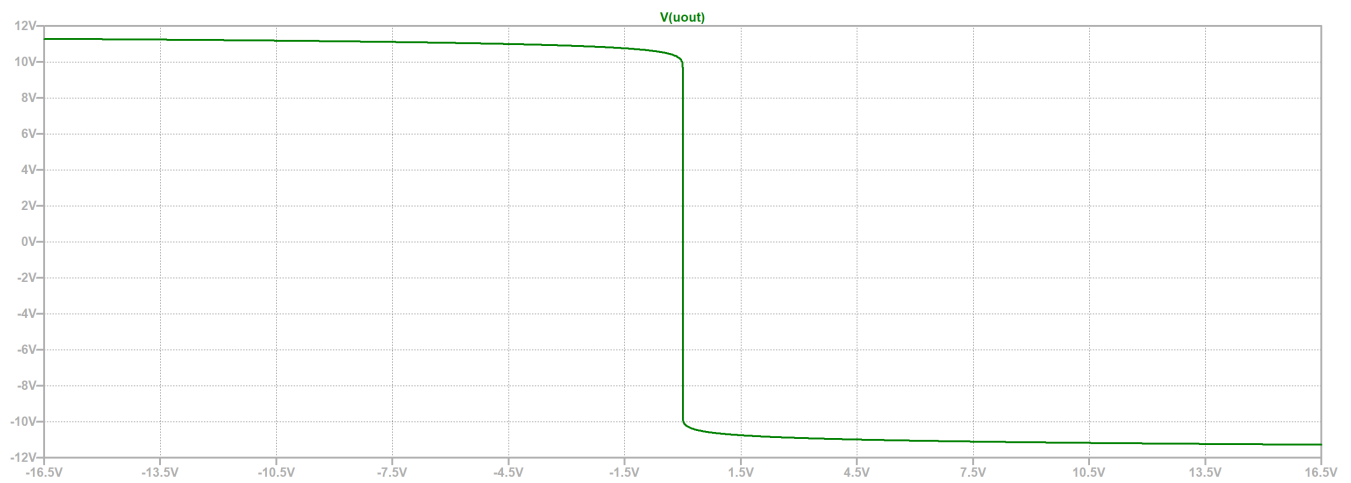


Рис. 5: from $-1.1U_{pit}$ to $1.1U_{pit}$

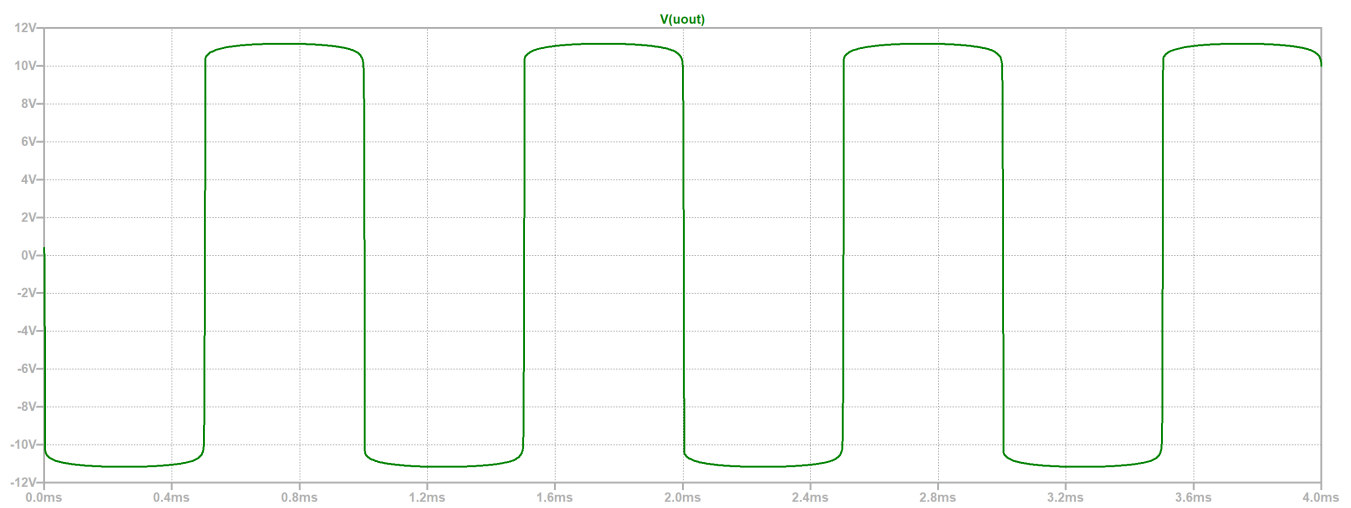


Рис. 6: SINE(0 10 1k)